

Microarquitectura

Segundo Cuatrimestre 2025

Sistemas Digitales

DC - UBA

Preámbulo

Antes de arrancar ...

Es conveniente aclarar la diferencia entre
Arquitectura y Microarquitectura.

Arquitectura vs Microarquitectura

Arquitectura

(ISA, *Instruction Set Architecture*) describe qué hace el procesador: el conjunto de instrucciones, modos de direccionamiento, tipos de datos, registros visibles para el programador, manejo de interrupciones, etc. Es la interfaz entre hardware y software.

Arquitectura vs Microarquitectura

Arquitectura

(ISA, *Instruction Set Architecture*) describe qué hace el procesador: el conjunto de instrucciones, modos de direccionamiento, tipos de datos, registros visibles para el programador, manejo de interrupciones, etc. Es la interfaz entre hardware y software.

Ejemplos de arquitecturas:

x86, x86_64, ARMv8, MIPS, RISC-V.

Arquitectura vs Microarquitectura

Microarquitectura

Describe cómo se implementa esa arquitectura en hardware: cómo se organizan las unidades funcionales, los pipelines, cachés, predictores de salto, buffers, decodificadores, etc., para ejecutar las instrucciones de la ISA.


- También conocido como **Organización del computador**.
- Puede haber múltiples microarquitecturas para una misma arquitectura.

Arquitectura vs Microarquitectura

Ejemplos de microarquitecturas:


Micro Arquitectura	Arquitectura	Fabricante	Ejemplo de CPU
Intel Nehalem	x86-64	Intel	Core i7-920
Intel Skylake	x86-64	Intel	Core i7-6700K
AMD Zen 4	x86-64	AMD	Ryzen 9 7950X
Apple M1	ARMv8-A	Apple	Apple M1
Cortex-A72	ARMv8-A	ARM	Raspberry Pi 4
Berkeley BOOM	RISC-V	UC Berkeley	BOOM Core
SiFive U74	RISC-V	SiFive	HiFive Unmatched

Arquitectura von Neumann

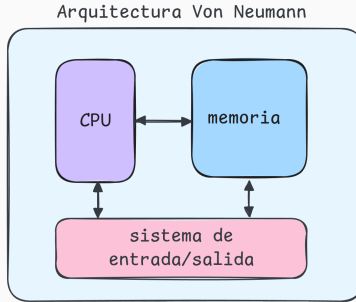


- Programa e instrucciones comparten el mismo espacio de memoria.
- **Ventajas:** Simplicidad, flexibilidad.
- **Desventajas:** Cuello de botella de von Neumann (la CPU no puede acceder a memoria y ejecutar instrucciones al mismo tiempo).

Arquitectura von Neumann

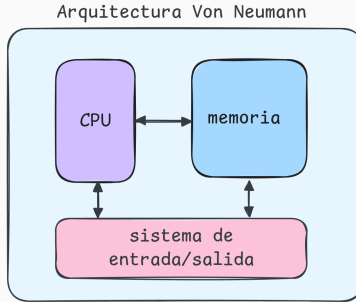


- Programa e instrucciones comparten el mismo espacio de memoria.
- **Ventajas:** Simplicidad, flexibilidad.
- **Desventajas:** Cuello de botella de von Neumann (la CPU no puede acceder a memoria y ejecutar instrucciones al mismo tiempo).

Arquitectura von Neumann

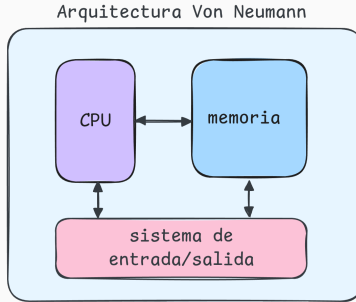


- Programa e instrucciones comparten el mismo espacio de memoria.
- **Ventajas:** Simplicidad, flexibilidad.
- **Desventajas:** Cuello de botella de von Neumann (la CPU no puede acceder a memoria y ejecutar instrucciones al mismo tiempo).

Arquitectura von Neumann

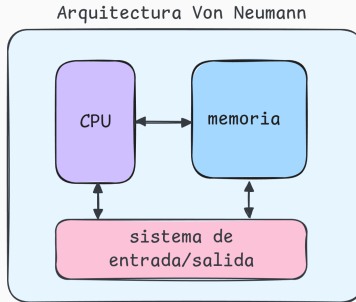


- Programa e instrucciones comparten el mismo espacio de memoria.
- **Ventajas:** Simplicidad, flexibilidad.
- **Desventajas:** Cuello de botella de von Neumann (la CPU no puede acceder a memoria y ejecutar instrucciones al mismo tiempo).

Arquitectura Harvard

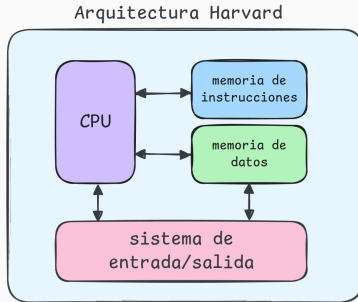


- Programa e instrucciones tienen memorias separadas.
- **Ventajas:** Mayor rendimiento al permitir accesos simultáneos a instrucciones y datos.
- **Desventajas:** Menor flexibilidad

Arquitectura Harvard

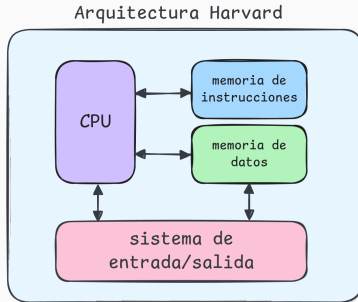


- Programa e instrucciones tienen memorias separadas.
- **Ventajas:** Mayor rendimiento al permitir accesos simultáneos a instrucciones y datos.
- **Desventajas:** Menor flexibilidad

Arquitectura Harvard

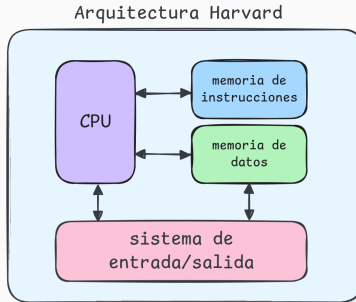

- Programa e instrucciones tienen memorias separadas.
- **Ventajas:** Mayor rendimiento al permitir accesos simultáneos a instrucciones y datos.
- **Desventajas:** Menor flexibilidad

Arquitectura Harvard

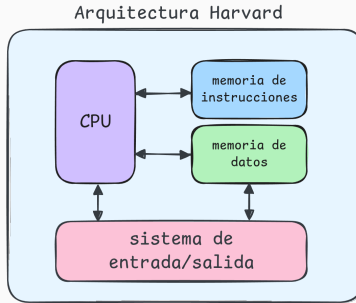

- Programa e instrucciones tienen memorias separadas.
- **Ventajas:** Mayor rendimiento al permitir accesos simultáneos a instrucciones y datos.
- **Desventajas:** Menor flexibilidad

Clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de construcción de microarquitectura y microprogramas relacionados. La estructura de la clase va ser la siguiente:

- Programa: distintas perspectivas
- Datapath: (Fetch-Decode-Execute, aritmética, saltos)
- Unidad de Control

Hoy vamos a ver los principios de construcción de microarquitectura y microprogramas relacionados. La estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Programa: distintas perspectivas**
- Datapath: (Fetch-Decode-Execute, aritmética, saltos)
- Unidad de Control

Hoy vamos a ver los principios de construcción de microarquitectura y microprogramas relacionados. La estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Programa: distintas perspectivas**
- **Datapath: (Fetch-Decode-Execute, aritmética, saltos)**
- **Unidad de Control**

Hoy vamos a ver los principios de construcción de microarquitectura y microprogramas relacionados. La estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Programa: distintas perspectivas**
- **Datapath: (Fetch-Decode-Execute, aritmética, saltos)**
- **Unidad de Control**

Datapath

El tema de como el hardware puede ser organizado para crear una computadora programable es complejo.

El tema de como el hardware puede ser organizado para crear una computadora programable es complejo.

En vez de mirar todos los detalles de un diseño complejo, comenzamos describiendo los componentes de hardware más importantes y cómo se interconectan.

El tema de como el hardware puede ser organizado para crear una computadora programable es complejo.

En vez de mirar todos los detalles de un diseño complejo, comenzamos describiendo los componentes de hardware más importantes y cómo se interconectan.

Un diagrama de **datapath**, en general, no incluye todos los detalles de implementación, como las señales de control

Diseño de un datapath

Construyamos un diagrama de datapath de una computadora simplísima:

- 4 instrucciones (ADD, LOAD, STORE, JMP)
- Arquitectura Harvard
- Ignoramos el *startup* y la carga del programa en memoria
- Datos e instrucciones de 32 bits
- 16 registros de propósito general (R0 a R15), R0 es siempre 0
- Solo hace aritmética entera e ignora condiciones como overflow

Diseño de un datapath

Construyamos un diagrama de datapath de una computadora simplísima:

- 4 instrucciones (ADD, LOAD, STORE, JMP)
- Arquitectura Harvard
- Ignoramos el *startup* y la carga del programa en memoria
- Datos e instrucciones de 32 bits
- 16 registros de propósito general (R0 a R15), R0 es siempre 0
- Solo hace aritmética entera e ignora condiciones como overflow

Diseño de un datapath

Construyamos un diagrama de datapath de una computadora simplísima:

- 4 instrucciones (ADD, LOAD, STORE, JMP)
- Arquitectura Harvard
- Ignoramos el *startup* y la carga del programa en memoria
- Datos e instrucciones de 32 bits
- 16 registros de propósito general (R0 a R15), R0 es siempre 0
- Solo hace aritmética entera e ignora condiciones como overflow

Diseño de un datapath

Construyamos un diagrama de datapath de una computadora simplísima:

- 4 instrucciones (ADD, LOAD, STORE, JMP)
- Arquitectura Harvard
- Ignoramos el *startup* y la carga del programa en memoria
- Datos e instrucciones de 32 bits
- 16 registros de propósito general (R0 a R15), R0 es siempre 0
- Solo hace aritmética entera e ignora condiciones como overflow

Las instrucciones hacen lo siguiente:

- **ADD:** suma dos registros y guarda el resultado en un tercer registro: $Rd \leftarrow Rs + Rt$
- **LOAD:** carga un entero de la memoria de datos en un registro: $Rs \leftarrow \text{Mem}[\text{Addr}]$
- **STORE:** guarda un entero de un registro en la memoria de datos: $\text{Mem}[\text{Addr}] \leftarrow Rs$
- **JMP:** salta a una dirección de memoria de instrucciones: $PC \leftarrow \text{Addr}$

Las instrucciones hacen lo siguiente:

- **ADD:** suma dos registros y guarda el resultado en un tercer registro: $Rd \leftarrow Rs + Rt$
- **LOAD:** carga un entero de la memoria de datos en un registro: $Rs \leftarrow \text{Mem}[\text{Addr}]$
- **STORE:** guarda un entero de un registro en la memoria de datos: $\text{Mem}[\text{Addr}] \leftarrow Rs$
- **JMP:** salta a una dirección de memoria de instrucciones: $PC \leftarrow \text{Addr}$

Las instrucciones hacen lo siguiente:

- **ADD:** suma dos registros y guarda el resultado en un tercer registro: $Rd \leftarrow Rs + Rt$
- **LOAD:** carga un entero de la memoria de datos en un registro: $Rs \leftarrow \text{Mem}[\text{Addr}]$
- **STORE:** guarda un entero de un registro en la memoria de datos: $\text{Mem}[\text{Addr}] \leftarrow Rs$
- **JMP:** salta a una dirección de memoria de instrucciones: $PC \leftarrow \text{Addr}$

Las instrucciones hacen lo siguiente:

- **ADD:** suma dos registros y guarda el resultado en un tercer registro: $Rd \leftarrow Rs + Rt$
- **LOAD:** carga un entero de la memoria de datos en un registro: $Rs \leftarrow \text{Mem}[\text{Addr}]$
- **STORE:** guarda un entero de un registro en la memoria de datos: $\text{Mem}[\text{Addr}] \leftarrow Rs$
- **JMP:** salta a una dirección de memoria de instrucciones: $PC \leftarrow \text{Addr}$

Las instrucciones hacen lo siguiente:

- **ADD:** suma dos registros y guarda el resultado en un tercer registro: $Rd \leftarrow Rs + Rt$
- **LOAD:** carga un entero de la memoria de datos en un registro: $Rs \leftarrow \text{Mem}[\text{Addr}]$
- **STORE:** guarda un entero de un registro en la memoria de datos: $\text{Mem}[\text{Addr}] \leftarrow Rs$
- **JMP:** salta a una dirección de memoria de instrucciones: $PC \leftarrow \text{Addr}$

Ejemplo de instrucciones:

- **ADD R1, R2, R3** $(R1 \leftarrow R2 + R3)$
- **LOAD R4, 20(R3)** $(R4 \leftarrow \text{Mem}[R3 + 20])$
- **STORE R5, -12(R4)** $(\text{Mem}[R4 - 12] \leftarrow R5)$
- **JMP 0x100** $(PC \leftarrow 0x100)$

Ejemplo de instrucciones:

- **ADD R1, R2, R3** $(R1 \leftarrow R2 + R3)$
- **LOAD R4, 20(R3)** $(R4 \leftarrow \text{Mem}[R3 + 20])$
- **STORE R5, -12(R4)** $(\text{Mem}[R4 - 12] \leftarrow R5)$
- **JMP 0x100** $(PC \leftarrow 0x100)$

Ejemplo de instrucciones:

- **ADD R1, R2, R3** $(R1 \leftarrow R2 + R3)$
- **LOAD R4, 20(R3)** $(R4 \leftarrow \text{Mem}[R3 + 20])$
- **STORE R5, -12(R4)** $(\text{Mem}[R4 - 12] \leftarrow R5)$
- **JMP 0x100** $(PC \leftarrow 0x100)$

Ejemplo de instrucciones:


- **ADD R1, R2, R3** $(R1 \leftarrow R2 + R3)$
- **LOAD R4, 20(R3)** $(R4 \leftarrow \text{Mem}[R3 + 20])$
- **STORE R5, -12(R4)** $(\text{Mem}[R4 - 12] \leftarrow R5)$
- **JMP 0x100** $(PC \leftarrow 0x100)$

Ejemplo de instrucciones:



- **ADD R1, R2, R3** $(R1 \leftarrow R2 + R3)$
- **LOAD R4, 20(R3)** $(R4 \leftarrow \text{Mem}[R3 + 20])$
- **STORE R5, -12(R4)** $(\text{Mem}[R4 - 12] \leftarrow R5)$
- **JMP 0x100** $(PC \leftarrow 0x100)$

En este caso, cada instrucción se codifican en 32 bits:


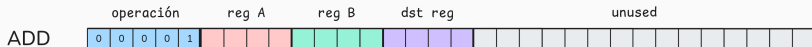
En este caso, cada instrucción se codifican en 32 bits:



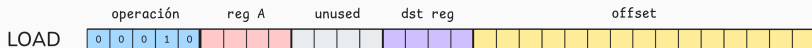
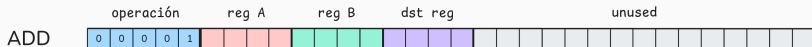
En este caso, cada instrucción se codifican en 32 bits:



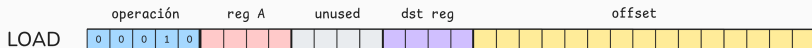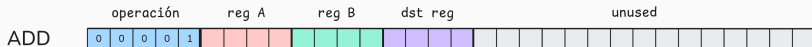En este caso, cada instrucción se codifican en 32 bits:



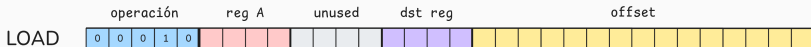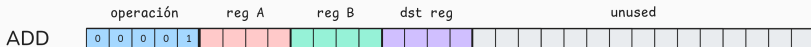En este caso, cada instrucción se codifican en 32 bits:



Ejemplo de encoding:

Encoding

Ejemplo de encoding:


ADD r4, r2, r3



Encoding

Ejemplo de encoding:

ADD r4, r2, r3

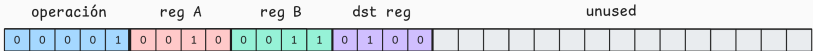


ADD r4, r2, r3


→ 0001 0010 0011 0100 0000 0000 0000 0000

El orden de los operandos en un programa de assembly es elegido para que sea **conveniente para el programador**; el orden de los operandos en una instrucción en memoria es elegido para que sea **eficiente para el hardware**.

Próxima instrucción

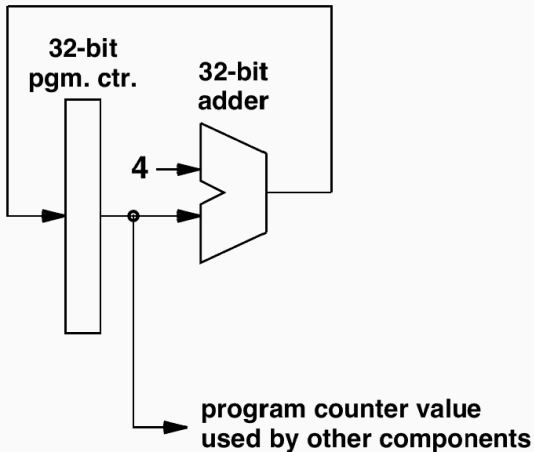


Próxima instrucción

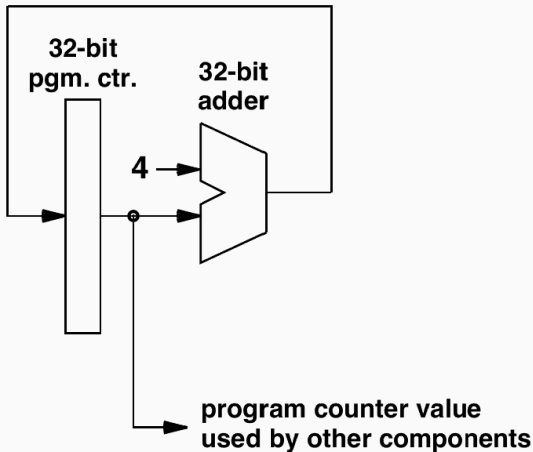


Necesitamos un registro especial llamado **Program Counter (PC)** que contiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutar.

Fetching

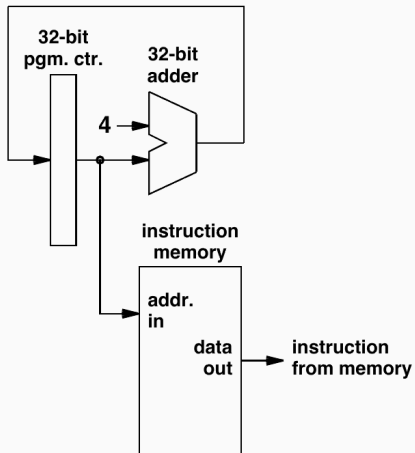


Fetching

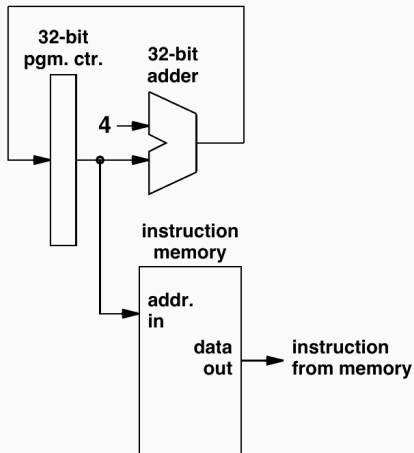


El **PC** se incrementa automáticamente después de cada lectura para apuntar a la siguiente instrucción.

Decoding

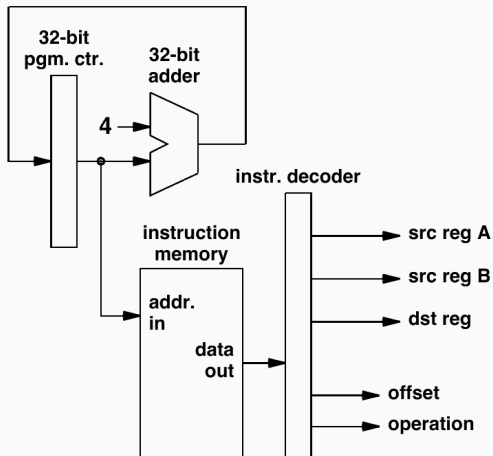


Decoding

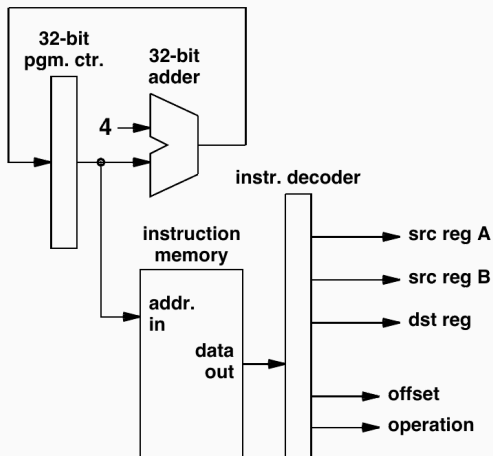


En nuestro caso, la decodificación es trivial, pero puede ser más compleja en arquitecturas con instrucciones de longitud variable o formatos más complicados.

Banco de Registros

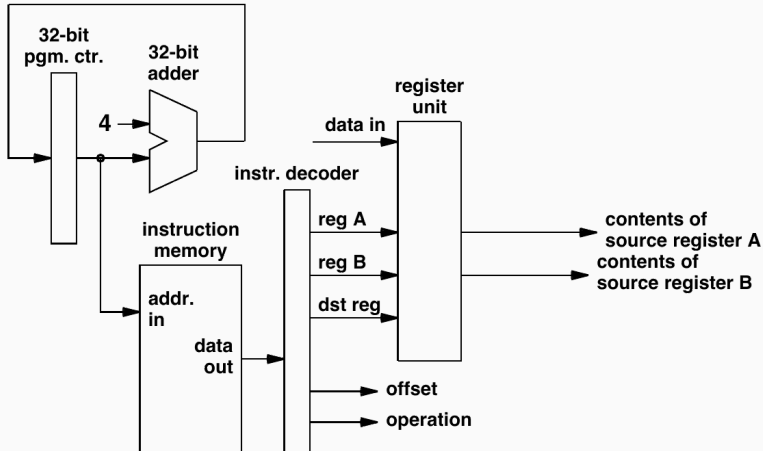


Banco de Registros

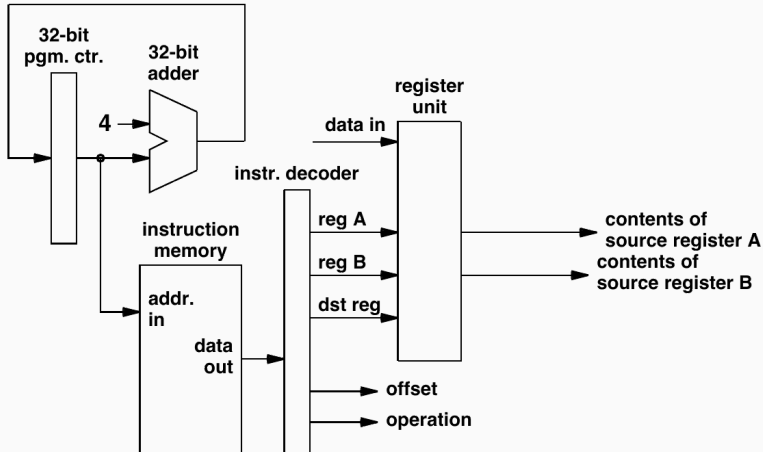


El banco de registros es la unidad de memoria más rápida en la computadora

ALU

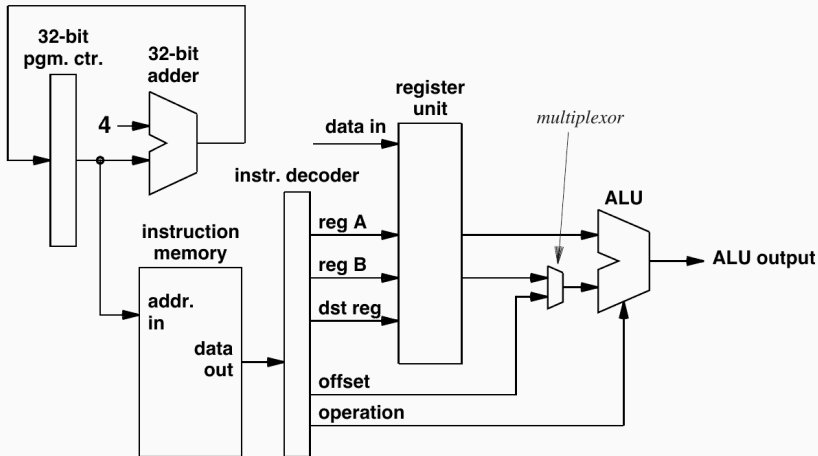


ALU

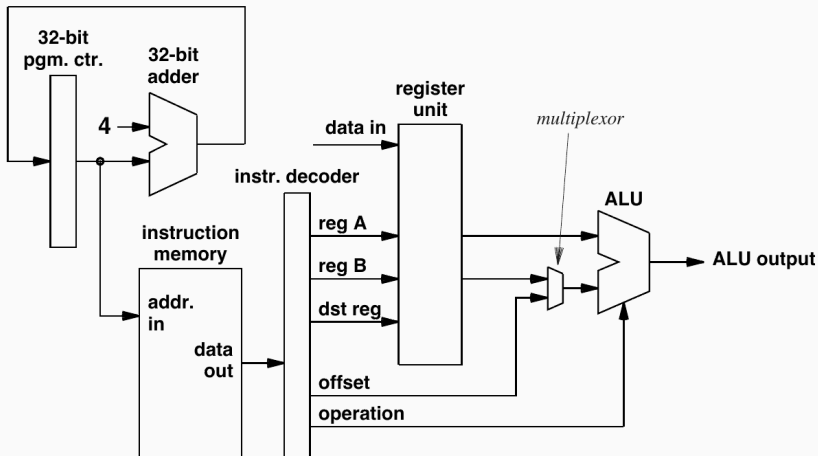


Pregunta: ¿Debemos usar la ALU también para sumar la dirección efectiva en las instrucciones LOAD y STORE?

Memoria de Datos

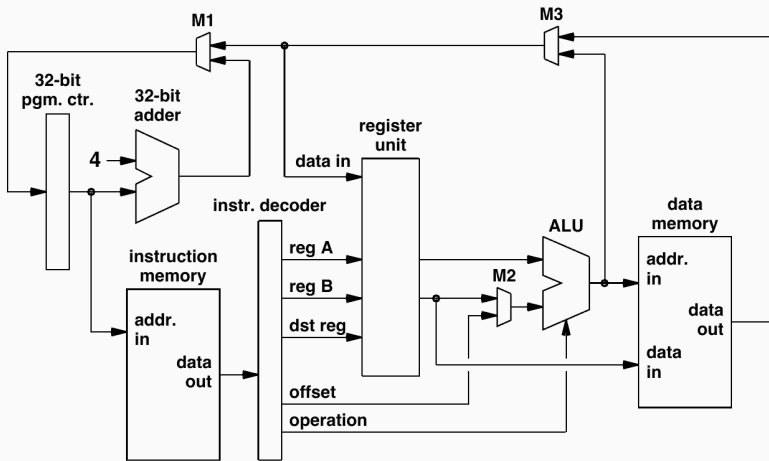

Memoria de Datos

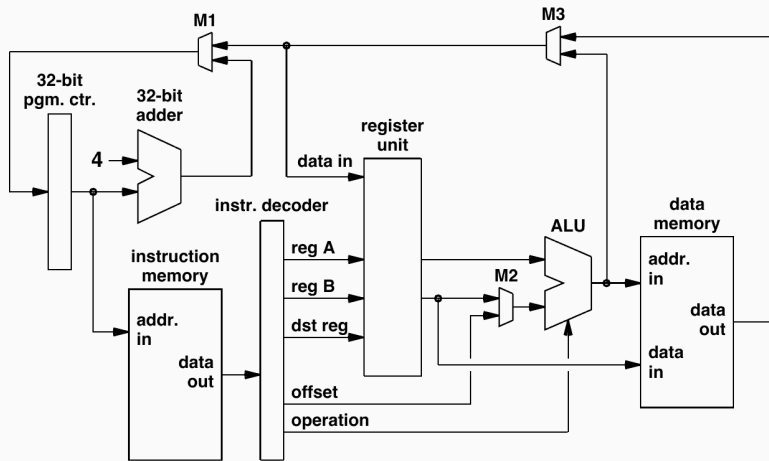

La memoria de datos podría coincidir con la memoria de instrucciones (von Neumann).

El programa como objeto de estudio

¿Qué intención manifiesta un programa?

Podemos interpretar al programa como:

¿Qué intención manifiesta un programa?

Podemos interpretar al programa como:

La **composición de instrucciones** que indican cómo ha de modificarse el **estado del procesador** en base a la semántica de ejecución asociada a éstas.

¿Qué intención manifiesta un programa?

Algunos detalles a tener en cuenta en base a esta definición:

- Podemos definir al **estado del programa** como el conjunto de valores asociados tanto a los registros (propósito general, PC, registros internos) como a las distintas posiciones de memoria
- **La semántica asociada a las instrucciones** puede indicar cómo se transforman los valores de los registros asociados a datos del programa (registros de propósito general y memoria) o al control de flujo del mismo (PC, SP)

¿Qué intención manifiesta un programa?

Algunos detalles a tener en cuenta en base a esta definición:

- Podemos definir al **estado del programa** como el conjunto de valores asociados tanto a los registros (propósito general, PC, registros internos) como a las distintas posiciones de memoria
- La **semántica asociada a las instrucciones** puede indicar cómo se transforman los valores de los registros asociados a datos del programa (registros de propósito general y memoria) o al control de flujo del mismo (PC, SP)

¿Qué intención manifiesta un programa?

Algunos detalles a tener en cuenta en base a esta definición:

- Podemos definir al **estado del programa** como el conjunto de valores asociados tanto a los registros (propósito general, PC, registros internos) como a las distintas posiciones de memoria
- **La semántica asociada a las instrucciones** puede indicar cómo se transforman los valores de los registros asociados a datos del programa (registros de propósito general y memoria) o al control de flujo del mismo (PC, SP)

Perspectiva declarativa

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)
        ADD R4, R1, R2
        STORE R4, et1(R0)
        JMP main
et1:    DW 0x07
et2:    DW 0x04
```

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)←  
        ADD R4, R1, R2←  
        STORE R4, et1(R0)←  
        JMP main  
  
et1:   DW 0x07  
  
et2:   DW 0x04
```

Vemos instrucciones que modifican los datos del programa (**registros y memoria**←),

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)←  
        ADD R4, R1, R2←  
        STORE R4, et1(R0)←  
        JMP main  
  
et1:   DW 0x07←  
  
et2:   DW 0x04←
```

Vemos instrucciones que modifican los datos del programa (**registros y memoria**←), inicializan los mismos (**memoria**←),

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)←  
        ADD R4, R1, R2←  
        STORE R4, et1(R0)←  
        JMP main↵  
  
et1:   DW 0x07↵  
  
et2:   DW 0x04↵
```

Vemos instrucciones que modifican los datos del programa (**registros y memoria**↵), inicializan los mismos (**memoria**↵), o modifican el flujo de ejecución (**PC**↵).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)
        ADD R4, R1, R2
        STORE R4, et1(R0)
        JMP main
et1:    DW 0x07
et2:    DW 0x04
```

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)
        ADD R4, R1, R2
        STORE R4, et1(R0)←
        JMP main
et1:    DW 0x07
et2:    DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)↔  
      ADD R4, R1, R2  
      STORE R4, et1(R0)←  
      JMP main  
  
et1:  DW 0x07  
  
et2:  DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)
        ADD R4, R1, R2←
        STORE R4, et1(R0)←
        JMP main
et1:   DW 0x07
et2:   DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)
        ADD R4, R1, R2
        STORE R4, et1(R0)←
        JMP main←
et1:   DW 0x07
et2:   DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)↔  
        ADD R4, R1, R2  
        STORE R4, et1(R0)←  
        JMP main  
  
et1:   DW 0x07  
  
et2:   DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva declarativa de un programa

```
main:  LOAD R1, et1(R0)
        ADD R4, R1, R2←
        STORE R4, et1(R0)←
        JMP main
et1:   DW 0x07
et2:   DW 0x04
```

La estructura del programa induce un conjunto posible de ejecuciones en base a su estado inicial (**PC, registros, memoria**) y las modificaciones introducidas por la lógica de control de flujo (**saltos**).

Perspectiva estructural

Perspectiva estructural de un programa

	<pre>main: LOAD R1, et1(R0) ADD R4, R1, R2 STORE R4, et1(R0) JMP main(R0) et1: DW 0x07 et2: DW 0x04</pre>
--	---

Perspectiva estructural de un programa

	<pre>main: LOAD R1, et1(R0) ADD R4, R1, R2 STORE R4, et1(R0) JMP main(R0) et1: DW 0x07 et2: DW 0x04</pre>
--	---

Las instrucciones se codifican y almacenan en memoria y la modificación del flujo de ejecución necesita conocer la propia estructura del programa (**emplazamiento en memoria**).

Perspectiva estructural de un programa

0x00	main: LOAD R1, et1(R0)
0x04	ADD R4, R1, R2
0x08	STORE R4, et1(R0)
0x0C	JMP main(R0)
0x20	et1: DW 0x07
0x24	et2: DW 0x04

Las instrucciones se codifican y almacenan en memoria y la modificación del flujo de ejecución necesita conocer la propia estructura del programa (**emplazamiento en memoria**).

Perspectiva estructural de un programa

Ahora veamos cómo se ve el programa codificado y almacenado en memoria principal.

Perspectiva estructural de un programa

Dir.	Valor				
0x00	00010	0000	xxxx	0001	000000000100000
0x04	00001	0001	0010	0100	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0x08	00011	0000	0100	xxxx	000000000011000
0x0C	00100	0000	xxxx	xxxx	11111111110100
0x20	00000000 00000000 00000000 00000111				
0x24	00000000 00000000 00000000 00000100				

Repaso de las perspectivas del programa

En la sección anterior observamos:

- Que el programa se codificó y almacenó en memoria en otro lugar distinto a los datos (**Harvard**).
- Que el flujo de ejecución será secuencial salvo que lo indiquemos con las instrucciones de salto (**JMP,JXX**).

Repaso de las perspectivas del programa

En la sección anterior observamos:


- Que el programa se codificó y almacenó en memoria en otro lugar distinto a los datos (**Harvard**).
- Que el flujo de ejecución será secuencial salvo que lo indiquemos con las instrucciones de salto (**JMP,JXX**).

Repaso de las perspectivas del programa

En la sección anterior observamos:

- Que el programa se codificó y almacenó en memoria en otro lugar distinto a los datos (**Harvard**).
- Que el flujo de ejecución será secuencial salvo que lo indiquemos con las instrucciones de salto (**JMP,JXX**).

Fetch-Decode-Execute

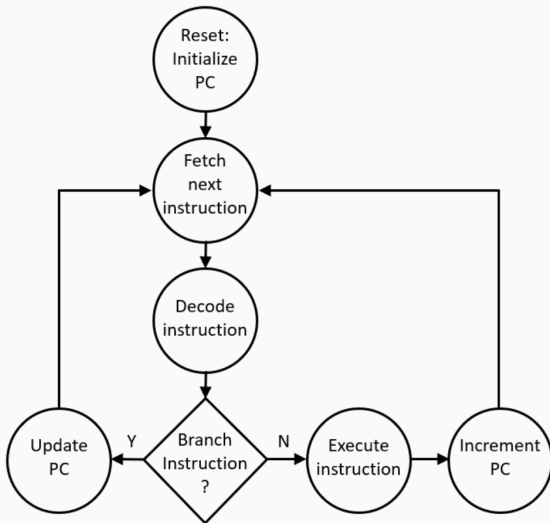

OrgaSmall

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales en el contexto de OrgaSmall:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales en el contexto de OrgaSmall:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales en el contexto de OrgaSmall:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales en el contexto de OrgaSmall:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales en el contexto de OrgaSmall:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales en el contexto de OrgaSmall:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

Para estudiar su relación con:

- Los componentes de nuestra organización
- Las señales de control necesarias
- El orden en el que éstas deben activarse

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales en el contexto de OrgaSmall:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

Para estudiar su relación con:

- Los componentes de nuestra organización
- Las señales de control necesarias
- El orden en el que éstas deben activarse

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales en el contexto de OrgaSmall:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

Para estudiar su relación con:

- Los componentes de nuestra organización
- Las señales de control necesarias
- El orden en el que éstas deben activarse

A continuación analizaremos las siguientes unidades funcionales en el contexto de OrgaSmall:

- Etapas de Fetch-Decode
- Instrucción de tipo ADD
- Instrucción de tipo STR
- Instrucciones de tipo JMP o JZ

Para estudiar su relación con:

- Los componentes de nuestra organización
- Las señales de control necesarias
- El orden en el que éstas deben activarse

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura:

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura:

- *Arquitectura von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura:

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura:

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura:

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura:

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**


Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura:

- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- Diseño microprogramado

Tengan en cuenta que vamos a trabajar con la siguiente arquitectura:


- Arquitectura *von Neumann*, memoria de datos e instrucciones compartida
- 8 registros de propósito general, R0 a R7
- 1 registro de propósito específico PC
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits
- Memoria de 256 palabras de 8 bits
- Bus de 8 bits
- **Diseño microprogramado**

Datapath del Fetch-Decode

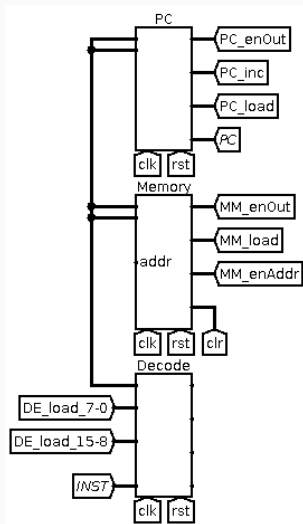


Ahora sí podemos analizar por partes el flujo de datos (data-path) que permite reproducir el mecanismo deseado de **FETCH DECODE EXECUTE**.

Datapath del Fetch-Decode

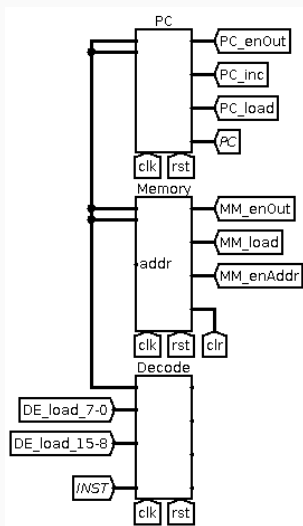


En el ciclo de Fetch-Decode participan el **PC**, la **Memoria** y la unidad de **Decode**. El **PC** no sólo encapsula un registro sino que expone también una señal de control que permite incrementarlo (en dos palabras).

Datapath del Fetch-Decode

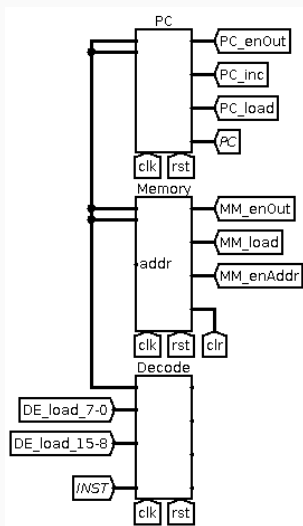

Veamos qué secuencia de micro-instrucciones (RTL) debería suceder para conseguir que la instrucción almacenada en memoria (de 2 palabras de 8 bits) se almacene en los registros internos del módulo de decodificación.

Datapath del Fetch-Decode

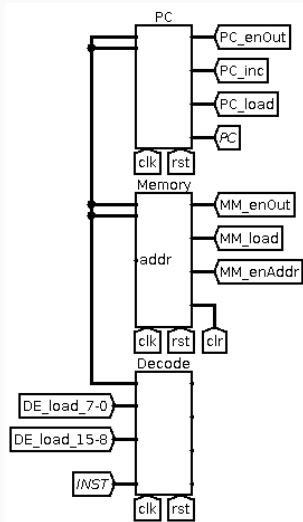

$MM_{Addr} := PC$

$DE_H := MM_{Data}$

PC_{inc}


$MM_{Addr} := PC$

$DE_L := MM_{Data}$

PC_{inc}

Aquí las asignaciones ($:=$) indican la activación de un par de señales **write/enableOut** y las declaraciones aisladas (PC_{inc}) indican la activación durante un ciclo de la señal indicada.


Datapath del Fetch-Decode

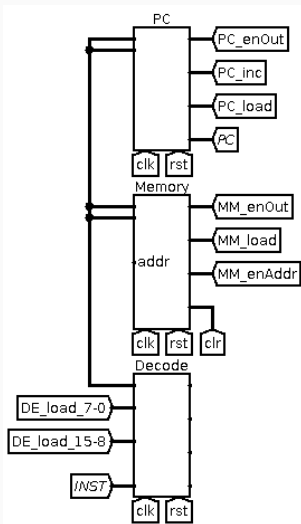

Pero al escribir el microprograma de su implementación se indicarán las señales de la siguiente manera:

PC_enOut	MM_enAddr
MM_enOut	DE_loadH
PC_enOut	MM_enAddr
MM_enOut	DE_loadL
	PC_inc


Datapath del Fetch-Decode

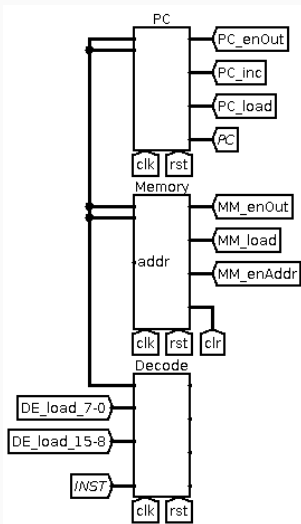

PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc

Donde cada línea se corresponde con un ciclo de reloj y los nombres declarados en cada una, con las señales de control que se activan **a la vez** (son recursos no compartidos) en cada uno de estos ciclos.

Datapath del Fetch-Decode

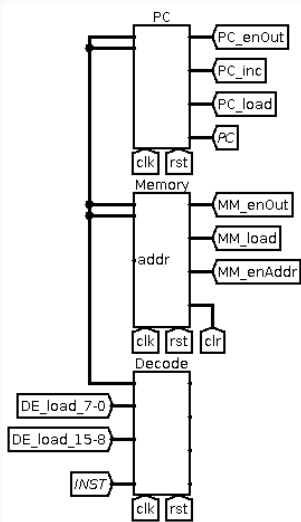

En RTL:

$MM_{Addr} := PC$

$DE_H := MM_{Data}$

PC_{inc}

$MM_{Addr} := PC$

$DE_L := MM_{Data}$

PC_{inc}

Como señales:


PC_enOut *MM_enAddr*

MM_enOut *DE_loadH* *PC_inc*

PC_enOut *MM_enAddr*

MM_enOut *DE_loadL* *PC_inc*

Datapath del Fetch-Decode

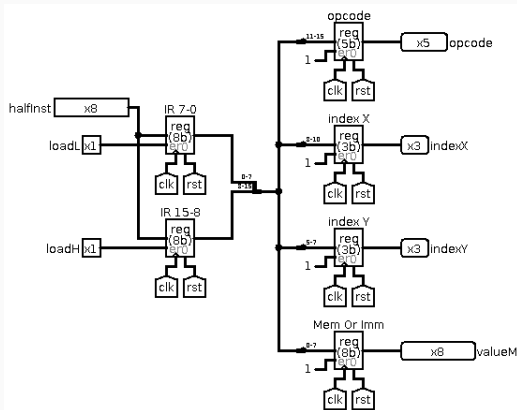

Observemos que luego de haber cargado las dos palabras de la instrucción la estructura del componente **decode** descompone a la misma en partes que hacen que funcionen como señales de control.

Datapath del Fetch-Decode

En RTL:

```
MMAddr  :=  PC
DEH    :=  MMData
PCinc
MMAddr  :=  PC
DEL    :=  MMData
PCinc
```

Como señales:

```
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc
```

Habiendo visto como se micro-programan las etapas de fetch y decode, pensemos:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Datapath del Fetch-Decode

En RTL:

```
MMAddr  :=  PC
DEH    :=  MMData
PCinc
MMAddr  :=  PC
DEL    :=  MMData
PCinc
```

Como señales:

```
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc
```

Habiendo visto como se micro-programan las etapas de fetch y decode, pensemos:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Datapath del Fetch-Decode

En RTL:

```
MMAddr := PC
DEH    := MMData
PCinc
MMAddr := PC
DEL    := MMData
PCinc
```

Como señales:

```
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc
```

Habiendo visto como se micro-programan las etapas de fetch y decode, pensemos:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Datapath del Fetch-Decode

En RTL:

```
MMAddr := PC
DEH    := MMData
PCinc
MMAddr := PC
DEL    := MMData
PCinc
```


Como señales:

```
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadH PC_inc
PC_enOut MM_enAddr
MM_enOut DE_loadL PC_inc
```

Habiendo visto como se micro-programan las etapas de fetch y decode, pensemos:


- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Datapath del ADD

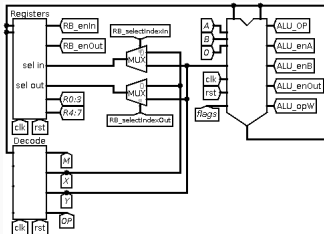


En la ejecución (**EXECUTE**) del **ADD** participan la **ALU**, que resuelve la aritmética, los **Registros** y el **Decode** que indica qué registros participan.

Datapath del ADD

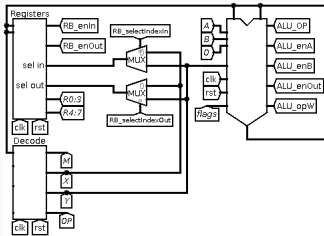

Veamos qué secuencia de microinstrucciones (RTL) debería suceder para conseguir que se transfieran los valores de los registros indicados en la instrucción a la **ALU**, se realice la operación y se copie el resultado en el registro de destino.

Datapath del ADD

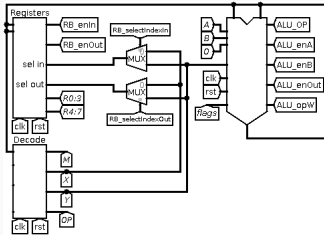

$$ALU_A := R_A$$


$$ALU_B := R_B$$

$$ALU_{add}$$

$$R_A := ALU_{out}$$

Aquí las asignaciones a R_A , R_B indican no sólo la activación de un par de señales **write/enableOut** sino que indican el índice del registro de interés a partir de los bits correspondientes al operando de la instrucción (**Decode** y mux correspondiente).


Datapath del ADD

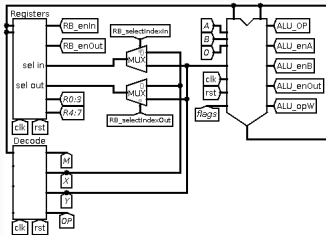

El microprograma asociado es el siguiente:


```
RB_enOut  ALU_enA  RB_selectIndexOut=0
RB_enOut  ALU_enB  RB_selectIndexOut=1
ALU_OP=ADD ALU_opW
RB_enIn   ALU_enOut RB_selectIndexIn=0
```

Datapath del STR

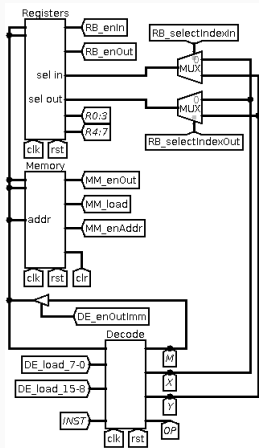


En la ejecución (**EXECUTE**) del **STR** participan el controlador de **memoria**, los **Registros** y el **Decode** que indica el registro fuente y la dirección destino.

Datapath del STR

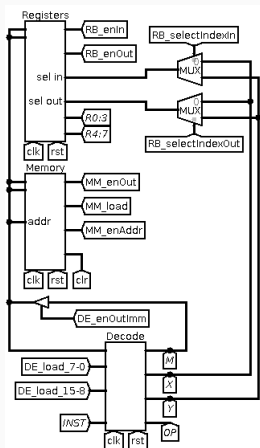

Veamos qué secuencia de microinstrucciones (RTL) debería suceder para conseguir que se transfieran los valores de dirección de memoria al controlador, y el valor del registro fuente a la dirección indicada.

Datapath del STR

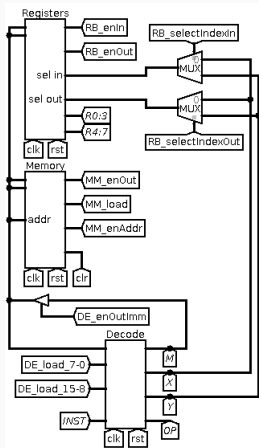


$$M_{addr} := DE_{imm}$$

$$M_{data} := RA$$

Notemos que son simplemente dos asignaciones pero que el controlador tiene entradas **de dirección** y **de datos**.

Datapath del STR

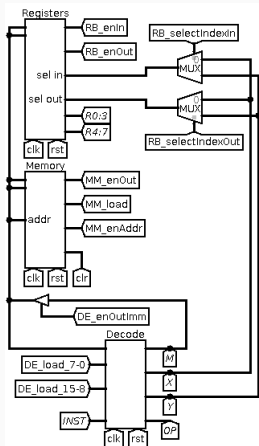

El microprograma asociado es el siguiente:

DE_enOutImm MM_enAddr

RB_enOut MM_load RB_selectIndexOut=0

Observemos que la asignación desde el **Decode** al controlador de memoria se resguarda con un tri-estado por realizarse a través del recurso compartido (bus).

Saltos condicionales, ¿cómo implementarlos?

Necesitamos implementar los saltos condicionales, veamos cómo sería su expresión en RTL:

Saltos condicionales, ¿cómo implementarlos?

Necesitamos implementar los saltos condicionales, veamos cómo sería su expresión en RTL:

$$\begin{array}{ll} \text{IF } Z = 1 & \\ \text{PC} & := DE_{imm} \end{array}$$

Saltos condicionales, ¿cómo implementarlos?

Necesitamos implementar los saltos condicionales, veamos cómo sería su expresión en RTL:

$$\begin{array}{ll} \text{IF } Z = 1 \\ \quad PC & := DE_{imm} \end{array}$$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Saltos condicionales, ¿cómo implementarlos?

Necesitamos implementar los saltos condicionales, veamos cómo sería su expresión en RTL:

$$\begin{array}{ll} \text{IF } Z = 1 \\ \quad PC & := DE_{imm} \end{array}$$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Tenemos que definir primero cómo implementar el mecanismo que ejecuta microinstrucciones.

Así como existe un registro de propósito específico que indica de qué dirección de memoria tomar la próxima instrucción (**PC**), existe otro registro interno que indica cuál es la microinstrucción que va a ser ejecutada en el siguiente ciclo de reloj, el **Micro PC**.

¿A qué dirección de memoria hace referencia?

Los microprogramas que permiten ejecutar las acciones asociadas con cada instrucción de nuestro lenguaje (**ASM**) se ejecutan dentro de un componente llamado **unidad de control** que cuenta con una memoria interna donde almacena la codificación de los microprogramas.

Esta memoria está compuesta por palabras que **en nuestro caso son de 32 bits**, se acceden a través de **direcciones de 9 bits** y **cada bit dentro de una palabra determina el valor de una señal de control dentro de nuestra organización.**

Esta memoria está compuesta por palabras que **en nuestro caso son de 32 bits**, se acceden a través de **direcciones de 9 bits** y **cada bit dentro de una palabra determina el valor de una señal de control dentro de nuestra organización.**

Por eso, sus microprogramas escritos como conjunción de señales se traducen en una serie de palabras de 32 bits.

Unidad de control

Vamos presentar el diagrama de la unidad de control, donde podemos observar:

- Que el **micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

Vamos presentar el diagrama de la unidad de control, donde podemos observar:

- Que el **micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

Vamos presentar el diagrama de la unidad de control, donde podemos observar:

- Que el **micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

Vamos presentar el diagrama de la unidad de control, donde podemos observar:


- Que el **micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

Vamos presentar el diagrama de la unidad de control, donde podemos observar:

- Que el **micro PC** es un contador, ya que en cada ciclo de reloj su comportamiento por defecto es incrementar en uno la posición de memoria a ser leída.
- Las salidas de control que pueden modificar el comportamiento del **micro PC** (**load_microOp**, **reset_microOp**).
- Que las salidas están cableadas a los bits de cada palabra en la memoria interna.
- Que la entrada de **inOpCode** llega del **Decode** y se extiende con ceros en su parte baja y sobre escribe el valor del **micro PC** si se habilita la señal **load_microOp**.

Unidad de control

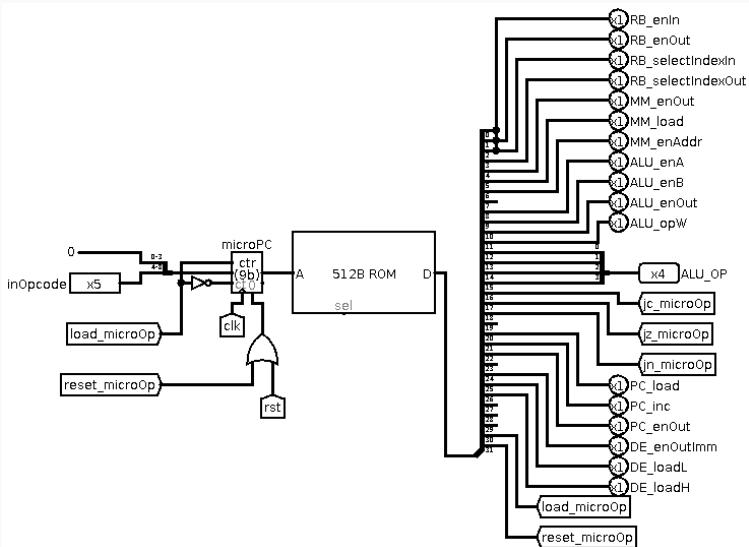

Saltos condicionales y unidad de control



Los contenidos de la memoria de la unidad de control son **las microinstrucciones en las direcciones indicadas** por las etiquetas y accedidas a través de la dirección **A** según se encuentran en el archivo **microCode.ops**.

⇒

Los contenidos se compilan de su declaración mnemónica (como listas de señales) a las palabras de 32 bits de acuerdo a las señales que deben activarse a la salida **D**, según se encuentran en el archivo **microCode.mem**.

Saltos condicionales y unidad de control



00000:	PC_enOut MM_enAddr	
	MM_enOut DE_loadH	00400040
	PC_inc	04200010
	PC_enOut MM_enAddr	00400040
	MM_enOut DE_loadL	02200010
	PC_inc	40000000
	load_microOp	80000000
	reset_microOp	...
	...	

Recapitulando, queríamos implementar JZ:

Saltos condicionales y unidad de control

Recapitulando, queríamos implementar JZ:

$$\begin{array}{ll} \text{IF} & Z = 1 \\ & PC := DE_{imm} \end{array}$$

Saltos condicionales y unidad de control

Recapitulando, queríamos implementar JZ:

$$\begin{array}{ll} \text{IF} & Z = 1 \\ & PC := DE_{imm} \end{array}$$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Saltos condicionales y unidad de control

Recapitulando, queríamos implementar JZ:

$$\begin{array}{ll} \text{IF } Z = 1 \\ \quad PC & := DE_{imm} \end{array}$$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Vamos a sobrescribir el valor del **micro PC** sólo si se encuentra habilitada la señal correspondiente de la **ALU**.

Resumiendo, queríamos implementar JZ:


$$\text{IF } Z = 1 \\ \text{PC} := DE_{imm}$$

¿Cómo conseguimos que la asignación se haga sólo si se cumple la condición ($Z = 0$)?

Vamos a sobrescribir el valor del **micro PC** sólo si se encuentra habilitada la señal correspondiente de la **ALU**.


Veamos la propuesta.

Unidad de control

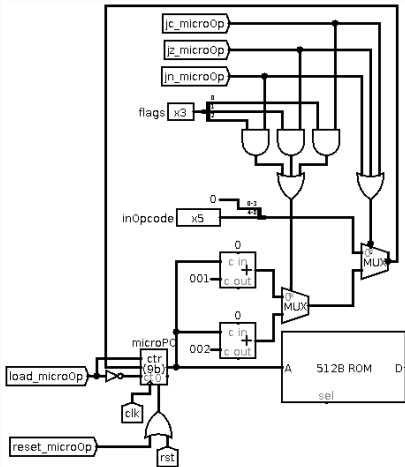

Observemos lo siguiente:


Unidad de control

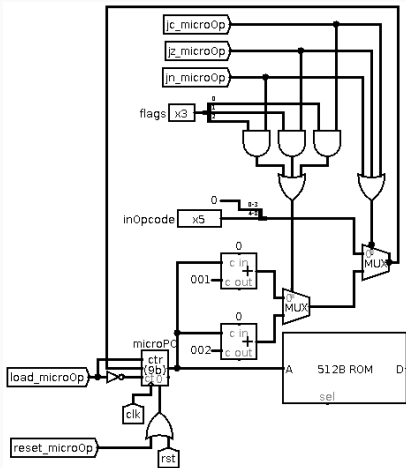

Observemos lo siguiente:


El **micro PC** se puede sobrescribir con la señal de **load_microOp** en conjunto con dos selectores de multiplexores: el de la derecha indicando si se sobrescribe por una nueva instrucción o flags; y el de la izquierda indicando si se incrementa el **micro PC** en 1 (flag habilitado) o 2 (flag en cuestión deshabilitado).

Datapath del JZ

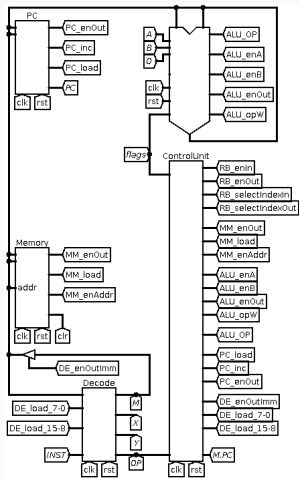

En la ejecución (**EXECUTE**) del **JZ** participan el controlador de **memoria**, el **PC** que puede o no ser sobrescrito, el **Decode** que indica valor con el cual podría actualizarse el **PC**, y la **ALU** cuyos flags determinan si el salto se realiza.

Datapath del JZ

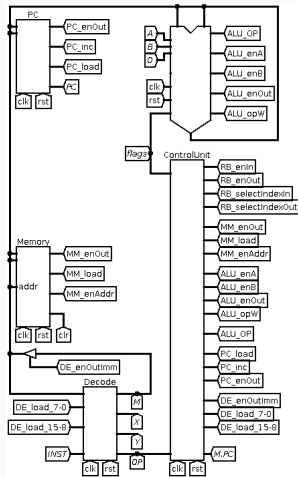


Ya podemos notar que la **unidad de control** participa en todos los casos.

$$IF \quad Z = 0$$

$$PC \quad := \quad DE_{imm}$$

Datapath del JZ

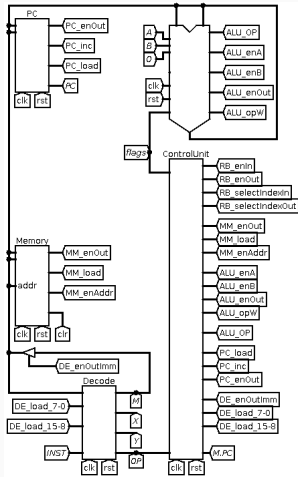

El microprograma asociado deja en evidencia los mecanismos necesarios para implementar el salto:

```
JZ_microOp  load_microOp
reset_microOp
DE_enOutImm PC_load
reset_microOp
```

¿Qué función cumple la señal `reset_microOp` aquí?

¿Qué función cumple la señal reset_microOp aquí?

```
JZ_microOp load_microOp  
reset_microOp  
DE_enOutImm PC_load  
reset_microOp
```

¿Qué función cumple la señal reset_microOp aquí?

```
JZ_microOp load_microOp  
reset_microOp  
DE_enOutImm PC_load  
reset_microOp
```

Esto tiene que ver con cómo ubicamos a los microprogramas en la memoria.

Estructura del microprograma

En el comienzo del código de los microprogramas encontrarán esto:

00000:

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadH PC_inc

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadL PC_inc

load_microOp

reset_microOp

00001: ; ADD

RB_enOut ALU_enA RB_selectIndexOut=0

RB_enOut ALU_enB RB_selectIndexOut=1

ALU_OP=ADD ALU_opW

RB_enIn ALU_enOut RB_selectIndexIn=0

reset_microOp

Estructura del microprograma

En el comienzo del código de los microprogramas encontrarán esto:

00000:

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadH PC_inc

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadL PC_inc

load_microOp

reset_microOp

00001: ; ADD

RB_enOut ALU_enA RB_selectIndexOut=0

RB_enOut ALU_enB RB_selectIndexOut=1

ALU_OP=ADD ALU_opW

RB_enIn ALU_enOut RB_selectIndexIn=0

reset_microOp

Las etiquetas indican el valor de los cinco bits más significativos en los que se ubica cada bloque de microcódigo, completando los bits más bajos con ceros.

Estructura del microprograma

En el comienzo del código de los microprogramas encontrarán esto:

00000:

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadH PC_inc

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadL PC_inc

load_microOp

reset_microOp

00001: ; ADD

RB_enOut ALU_enA RB_selectIndexOut=0

RB_enOut ALU_enB RB_selectIndexOut=1

ALU_OP=ADD ALU_opW

RB_enIn ALU_enOut RB_selectIndexIn=0

reset_microOp

Observemos que estos valores se corresponden con los códigos de operación de las instrucciones.

Estructura del microprograma

En el comienzo del código de los microprogramas encontrarán esto:

00000:

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadH PC_inc

PC_enOut MM_enAddr

MM_enOut DE_loadL PC_inc

load_microOp

reset_microOp

00001: ; ADD

RB_enOut ALU_enA RB_selectIndexOut=0

RB_enOut ALU_enB RB_selectIndexOut=1

ALU_OP=ADD ALU_opW


RB_enIn ALU_enOut RB_selectIndexIn=0

reset_microOp

Como cada microprograma termina con un **reset_microOp**, que vuelve el **micro PC** a cero, se cierra el ciclo al regresar al **FETCH** luego del **EXECUTE** de cada instrucción.

Unidad de control


Observemos que:

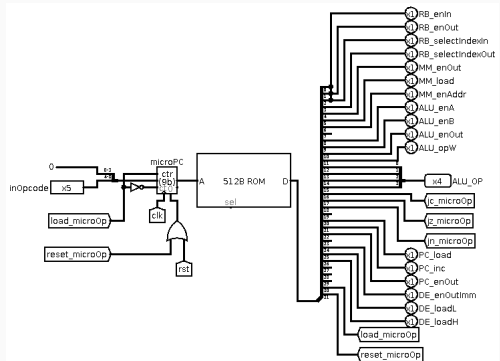

Unidad de control

Observemos que:

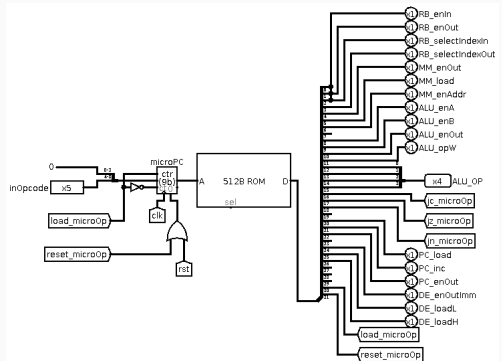La forma en la que se indican las posiciones de los microprogramas y cómo se compilan es consistente con el funcionamiento de la unidad de control (**load_microOp**, **reset_microOp**, **inOpCode**).



Volviendo a las preguntas

Ya deberíamos poder responder a estas preguntas:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Volviendo a las preguntas

Ya deberíamos poder responder a estas preguntas:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Volviendo a las preguntas

Ya deberíamos poder responder a estas preguntas:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?

Volviendo a las preguntas

Ya deberíamos poder responder a estas preguntas:

- ¿El **PC** se actualiza en cada ciclo de reloj?
- ¿Cómo sabemos **qué microinstrucción** se ejecuta en cada ciclo de reloj?
- ¿Dónde se almacenan las microinstrucciones?