


 
 


DIAGRAMA DE ESTADOS:

 

Codifiquemos los estados:


IDLE: 00
WR0: 01
WR1: 10

LÓGICA DE SALIDA

IN	OUTS
current_state	en_i_0 wren_0_0 en_0_0 wren_1_0 en_1_0
00	0 0 0 0 0 0
01	1 1 0 0 0 0
10	0 0 1 1 0 0
11	(?) => 0

IMPLEMENTACIÓN CON MEMORIA:

0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	
2	0	0	1	1	0	
3	0	0	0	0	0	
...	...	...	...	...	...	...

 


LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE:

- Si 'en' está activa se avanza al estado siguiente inmediato.
Con la codificación seleccionada:




¿Es un contador hasta 2? 😊

Visión ESTRUCTURAL DE NUESTRA FSM 'CU':

 

FSM TOTALMENTE MICROPROGRAMADA:

En nuestro ejemplo quedaría:

 

```
assign addr = {current_state, en};  
assign next_state = dout[1:0];  
assign control_path = dout[C:2];
```

Y la memoria:

addr	control-path					
	en_i_0	wren_0_0	en_0_0	wren_1_0	...	<next_state>
0	0	0	0	0		0 0
1	0	0	0	0		0 1
2	1	1	0	0	0	0 1
3	1	1	0	0	1	0
4	0	0	1	1	1	0
5	0	0	1	1	0	0

Creció en ancho y profundidad

ADemás De Todo Esto Podemos Generar Herramientas:

